

بسمه تعالی  
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  
دانشگاه صنعتی اصفهان

زبان‌های توصیف سخت‌افزار و مدارات - نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸  
تکلیف شماره یک - تحویل یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۰

مریم سعید مهر  
ش.د.: ۹۶۲۹۳۷۳

فهرست



- 
- ◆ [تصاویر](#)
  - ◆ کدها
  - ◆ فایل‌های ضمیمه شده

## تصاویر

### سوال اول:

در این سوال می‌توانید از هر یک از سطوح Gate، Data flow، Behavioral استفاده کنید. در نهایت لازم است برای هر یک از ماژول‌ها یک test bench به گونه‌ای نوشته شود که حالات ممکن برای آن ماژول را دربر بگیرد. هر یک از این تست بنچ‌ها باید دربردارنده‌ی حد اقل سه جفت عدد ورودی متفاوت برای ماژول باشند.

(الف)


یک full adder تک بیتی طراحی نمایید.

(ب)

با استفاده از 1 full adder بیتی‌ای که در قسمت قبل طراحی کردید، یک 8 full adder 8 بیتی بسازید. در این قسمت فقط مجاز هستید که از instant ماژول طراحی شده در قسمت قبل استفاده کنید.


(ج)

 کد قسمت (ب) را به گونه‌ای تغییر دهید که تبدیل به یک جمع و تفریق کننده‌ی 8 بیتی شود. یک جمع و تفریق کننده‌ی هشت بیتی ماژولی است که دارای دو ورودی 8 بیتی برای اعداد ورودی و یک ورودی یک بیتی برای تعیین جمع یا تفریق کردن اعداد ورودی است. ماژول با یک شدن پایه کنترلی عمل جمع، و با صفر شدن عمل تفریق را انجام می‌دهد.



\*\* اسکرین شات های مربوط به اجرای هر یک از testbench ها را در ادامه آورده‌ام...

## Full Adder 1 bit (الف)

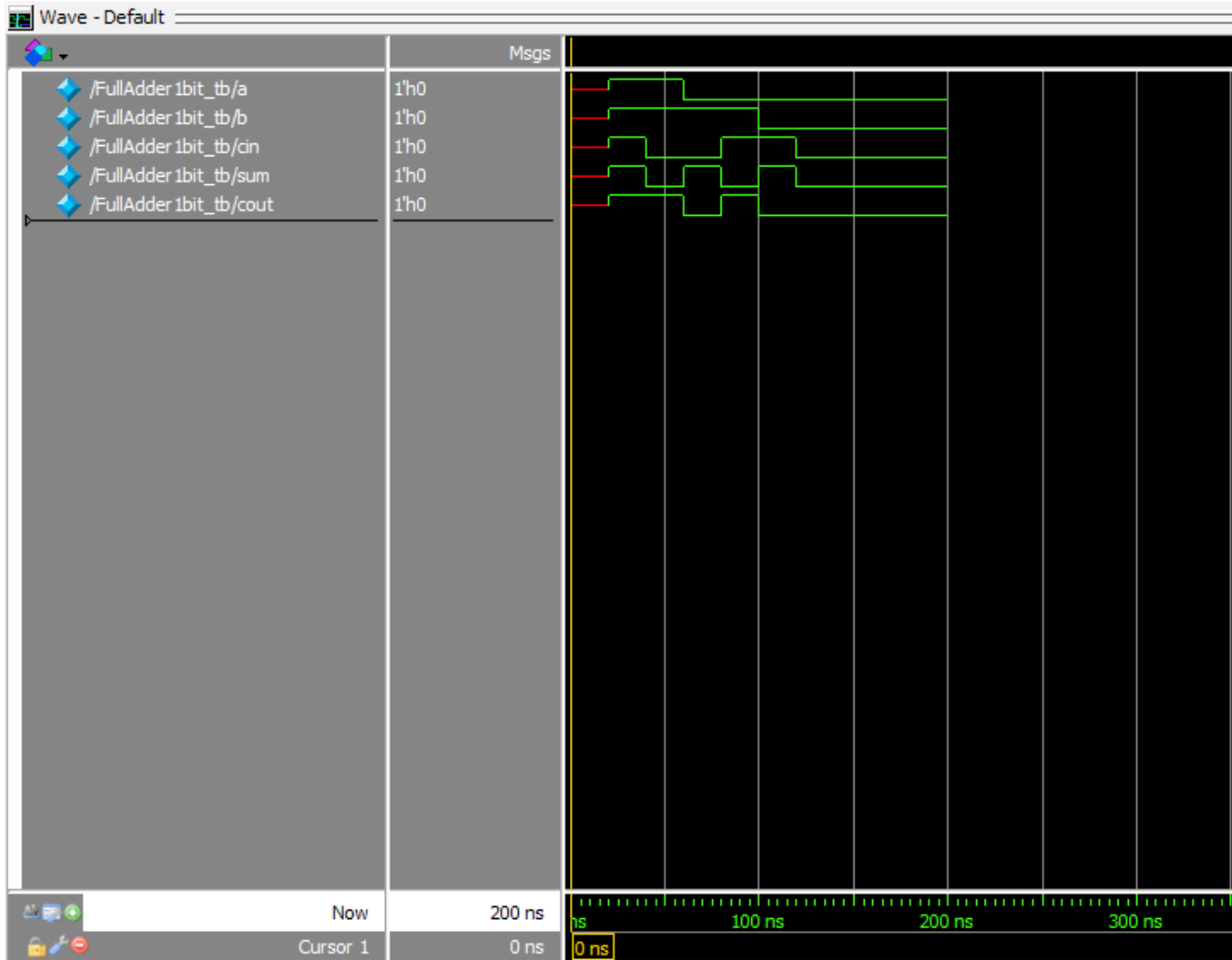


Transcript

```

ModelSim> vsim -voptargs="+acc" work.FullAdder1bit_tb
# vsim -voptargs="+acc" work.FullAdder1bit_tb
# Start time: 01:59:02 on Mar 25,2020
# ** Note: (vsim-8009) Loading existing optimized design _opt1
# Loading work.FullAdder1bit_tb(fast)
# Loading work.FullAdder1bit(fast)
add wave -position end sim:/FullAdder1bit_tb/a
add wave -position end sim:/FullAdder1bit_tb/b
add wave -position end sim:/FullAdder1bit_tb/cin
add wave -position end sim:/FullAdder1bit_tb/sum
add wave -position end sim:/FullAdder1bit_tb/cout
VSIM 8> run
#          0 a=x , b=x , cin=x , sum=x , cout=x
#          20 a=1 , b=1 , cin=1 , sum=1 , cout=1
#          40 a=1 , b=1 , cin=0 , sum=0 , cout=1
#          60 a=0 , b=1 , cin=0 , sum=1 , cout=0
#          80 a=0 , b=1 , cin=1 , sum=0 , cout=1
#          100 a=0 , b=0 , cin=1 , sum=1 , cout=0
#          120 a=0 , b=0 , cin=0 , sum=0 , cout=0
VSIM 9>

```

## ب ( 8 bit Adder Full

 


```

Transcript
ModelSim> vsim -voptargs=+acc work.FullAdder8bit_tb
# vsim -voptargs="+acc" work.FullAdder8bit_tb
# Start time: 02:10:47 on Mar 25, 2020
# ** Note: (vsim-8009) Loading existing optimized design_opt
# Loading work.FullAdder8bit_tb(fast)
# Loading work.FullAdder8bit(fast)
# Loading work.FullAdder1bit(fast)
add wave -position end sim:/FullAdder8bit_tb/a
add wave -position end sim:/FullAdder8bit_tb/b
add wave -position end sim:/FullAdder8bit_tb/cin
add wave -position end sim:/FullAdder8bit_tb/sum
add wave -position end sim:/FullAdder8bit_tb/cout
VSIM 16> run
#
#      0 a=xxxxxxxx , b=xxxxxxxx , cin=x , sum=xxxxxxxx , cout=x
#      20 a=11111111 , b=11111111 , cin=1 , sum=11111111 , cout=1
#      40 a=11111111 , b=11111111 , cin=0 , sum=11111110 , cout=1
#      60 a=00000000 , b=00001111 , cin=0 , sum=00001111 , cout=0
#      80 a=00000000 , b=00001111 , cin=1 , sum=00010000 , cout=0
#     100 a=01010110 , b=00111001 , cin=1 , sum=10010000 , cout=0
VSIM 17>

```

## Add / Sub 8 bit ( ㄱ )

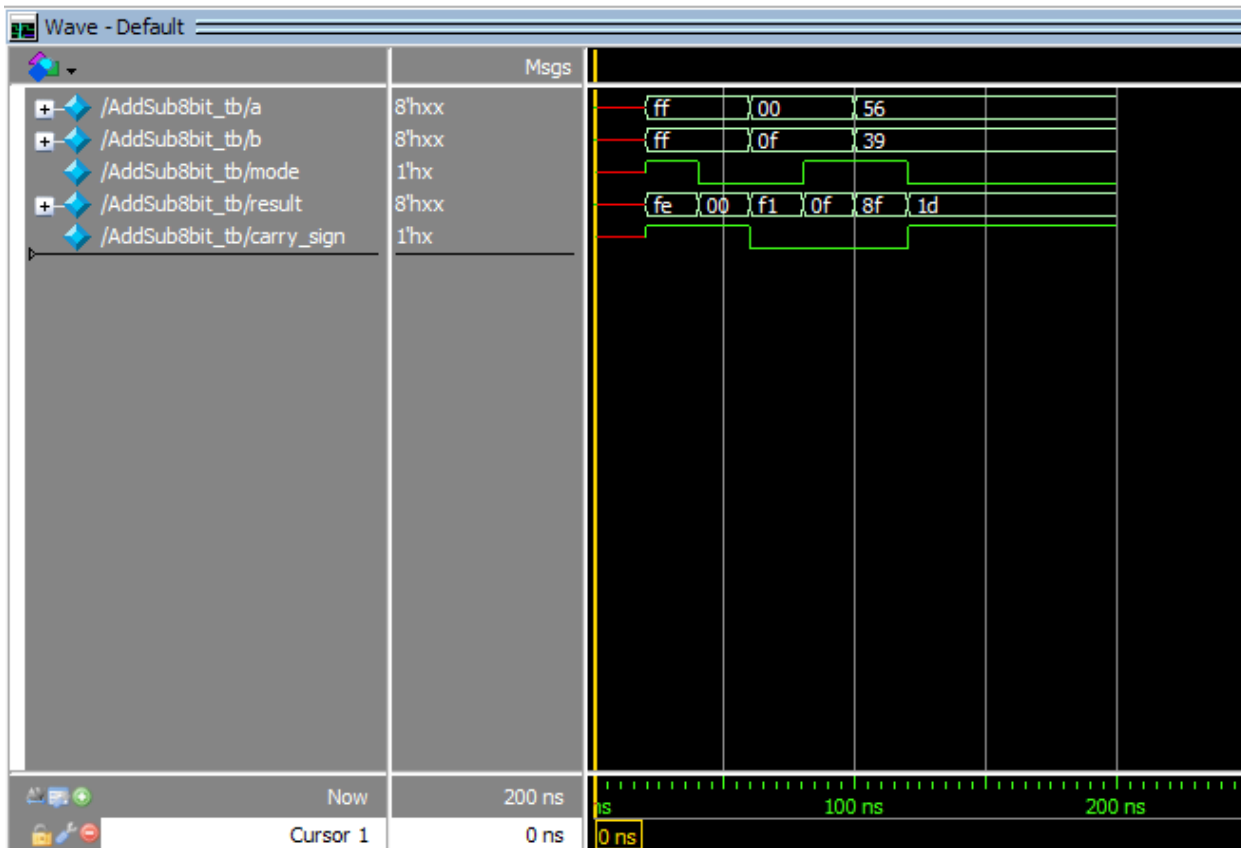

```

Transcript
ModelSim> vsim -voptargs=+acc work.AddSub8bit_tb
# vsim -voptargs="+acc" work.AddSub8bit_tb
# Start time: 02:14:17 on Mar 25,2020
# ** Note: (vsim-8009) Loading existing optimized design _opt2
# Loading work.AddSub8bit_tb(fast)
# Loading work.AddSub8bit(fast)
# Loading work.FullAdder1bit(fast)
add wave -position end sim:/AddSub8bit_tb/a
add wave -position end sim:/AddSub8bit_tb/b
add wave -position end sim:/AddSub8bit_tb/mode
add wave -position end sim:/AddSub8bit_tb/result
add wave -position end sim:/AddSub8bit_tb/carry_sign
VSIM 24> run
#           0 Input1=xxxxxxxx , Input2=xxxxxxxx , Mode=x , Result=xxxxxxxx , Carry/Sign=x
#           20 Input1=11111111 , Input2=11111111 , Mode=1 , Result=11111110 , Carry/Sign=1
#           40 Input1=11111111 , Input2=11111111 , Mode=0 , Result=00000000 , Carry/Sign=1
#           60 Input1=00000000 , Input2=00001111 , Mode=0 , Result=11110001 , Carry/Sign=0
#           80 Input1=00000000 , Input2=00001111 , Mode=1 , Result=00001111 , Carry/Sign=0
#          100 Input1=01010110 , Input2=00111001 , Mode=1 , Result=10001111 , Carry/Sign=0
#          120 Input1=01010110 , Input2=00111001 , Mode=0 , Result=00011101 , Carry/Sign=1
VSIM 25>

```

## سوال دوم:


مطابق شکل زیر یک ماژول sequence detector در سطح Behavioral تعریف کنید. عملکرد ورودی ها و خروجی های این ماژول به شرح زیر است:

**Input\_seq:** این ورودی تک بیتی در واقع رشته ای از 0 و 1 ها است که به صورت سریال وارد ماژول میشود.

**Seq\_select:** این ورودی 2 بیتی یکی از رشته های 1001، 0110، 1010 و یا 1100 را برای جستجو انتخاب می کند به این معنی که مثلاً اگر  $\text{seq\_select}=2$  باشد، ماژول به دنبال رشته 0110 در رشته اعداد ورودی میگردد.

**Seq\_detected:** این پایه یک بیتی پس از هر بار شناسایی رشته مورد نظر یک پالس ساعت یک میشود و سپس مجدداً صفر میشود.

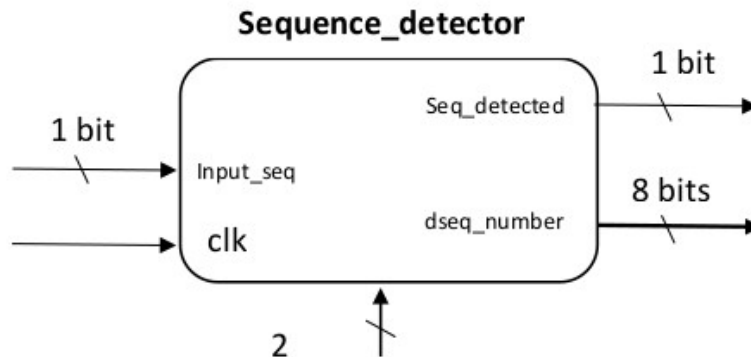
**Dseq\_number:** این خروجی 8 بیتی تعداد رشته های تشخیص داده شده را نشان میدهد.




**\*\* اسکرین شات های مربوط به اجرای هر یک از testbench ها را در ادامه آورده ام...**

**\*توجه :** در این سؤال فرض کرده ام که **dseq\_number** قرار است تمام رشته های یافت شده را بشمارد (از هر نمونه ای که بود) به این معنا که با هر بار تعویض **seq\_select** (یا به عبارتی با عوض شدن sample) ریست نمی شود!


**\*\*توجه :** در **testbench** ، ورودی ها را از نوع رندوم آورده ام تا حتی الامکان تمام حالات بررسی شود ، لذا برای مشاهده ی تمام کارکرد های ماژول ، به اجرای طولانی تر **simulation** نیاز بود و همچنین برای وضوح بیشتر عکس ها ، تصاویر با بازه ی ۴۵۰ ns یکبار گرفته شده اند.

 


Pic 1 : First 450 ns = [ 0 , 450 ns ]

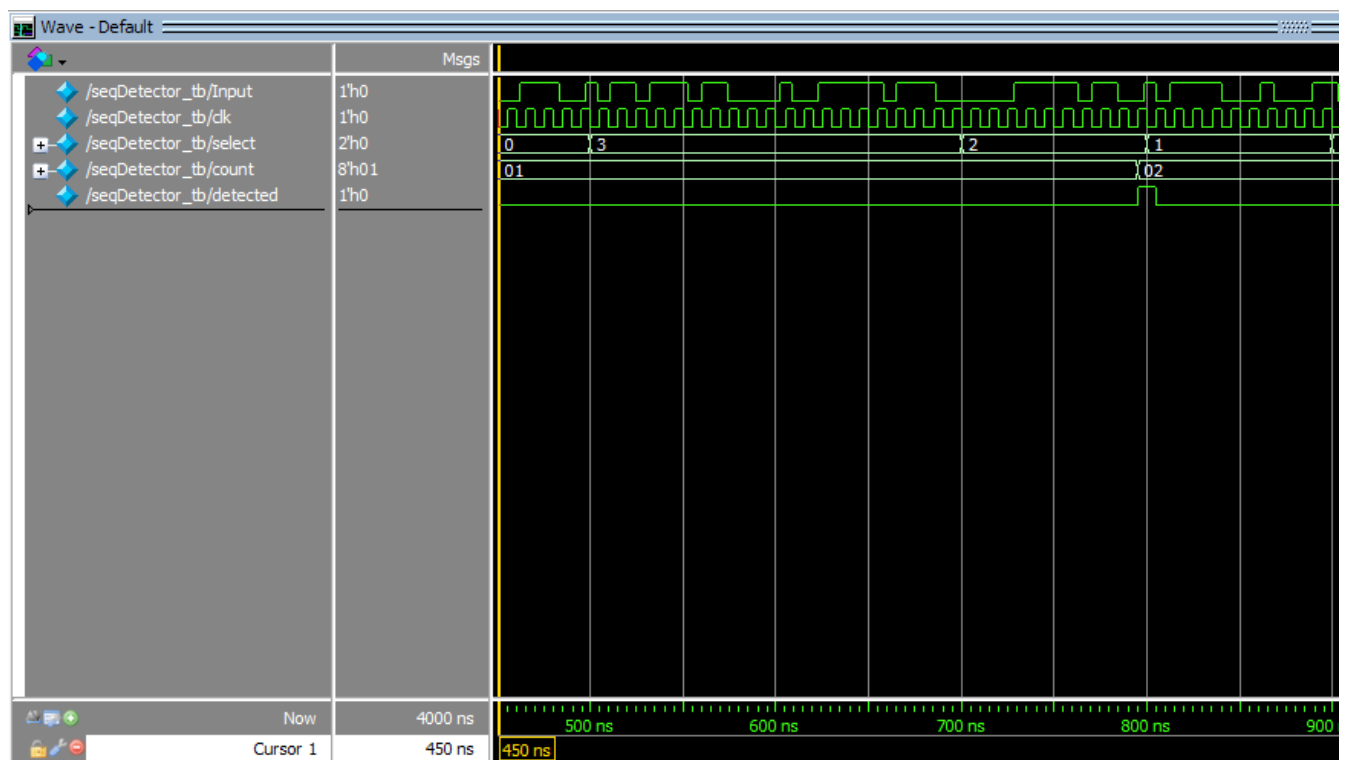

Pic 2 : Second 450 ns = [ 450 ns , 900 ns ]

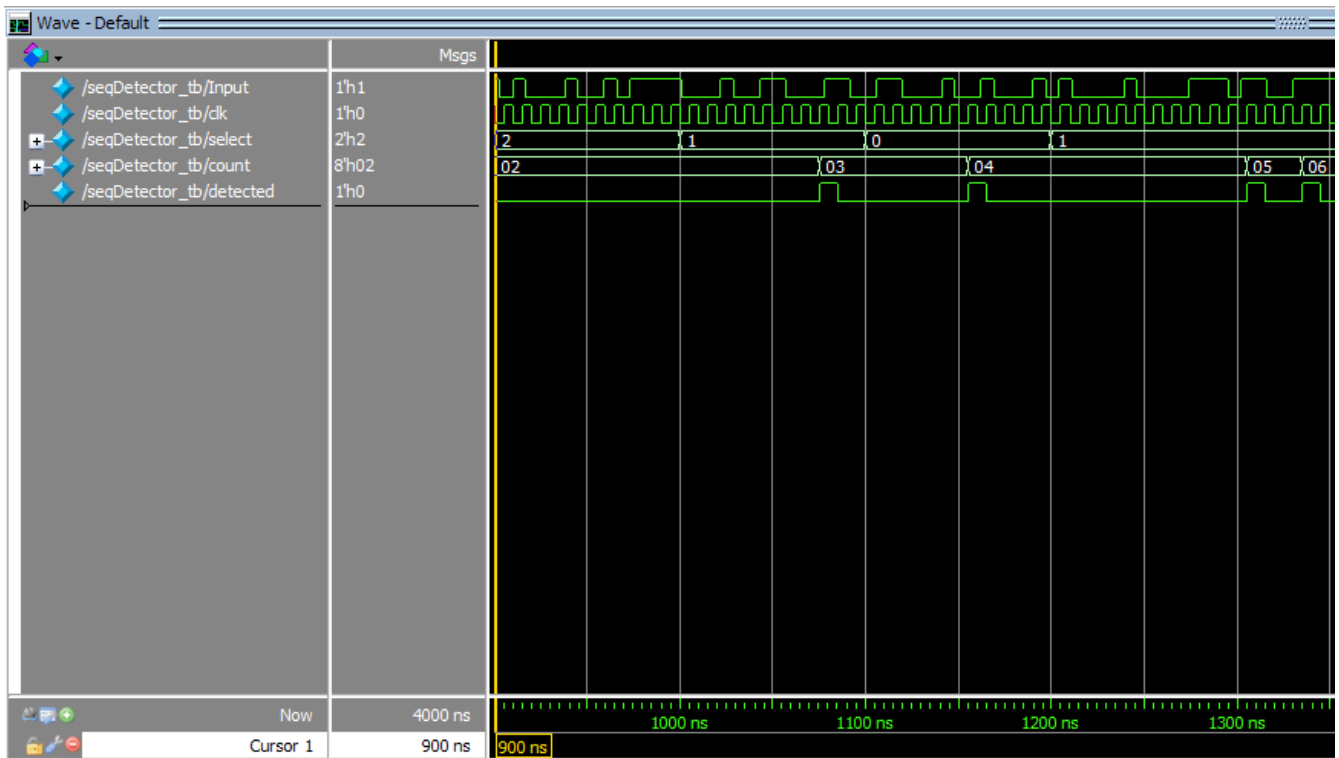


Pic 3 : Third 450 ns = [ 900 ns , 1350 ns ]

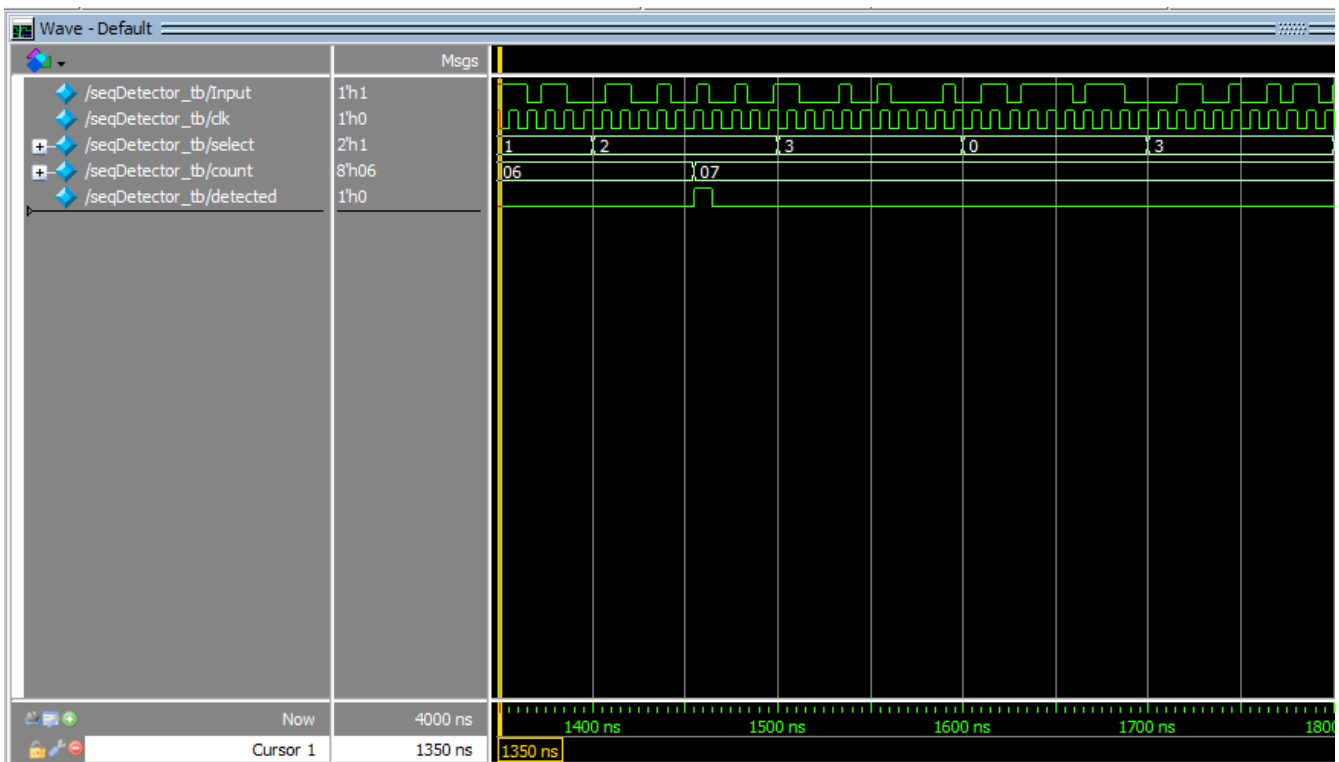


Pic 4 : Fourth 450 ns = [ 1350 ns , 1800 ns ]




 

Pic 5 : Fifth 450 ns = [ 1800 ns , 2250 ns ]

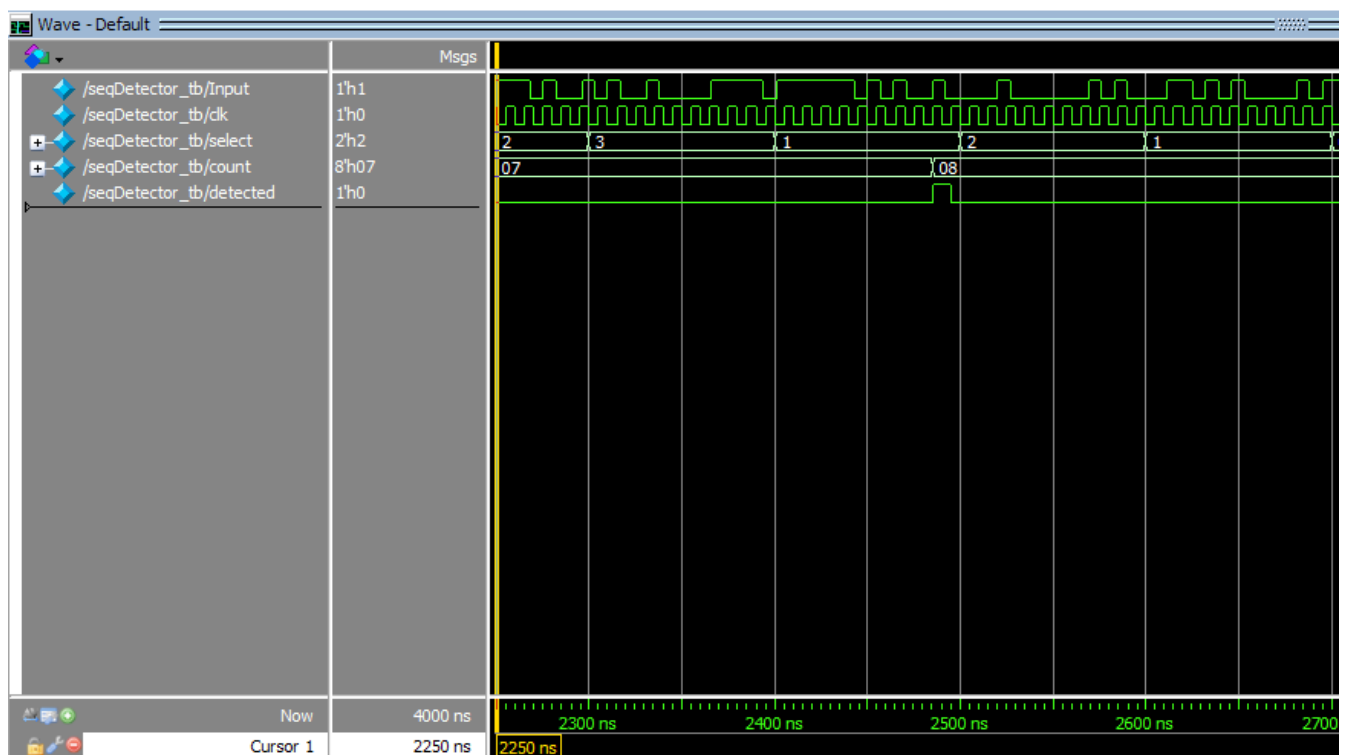

Pic 6 : Sixth 450 ns = [ 2250 ns , 2700 ns ]

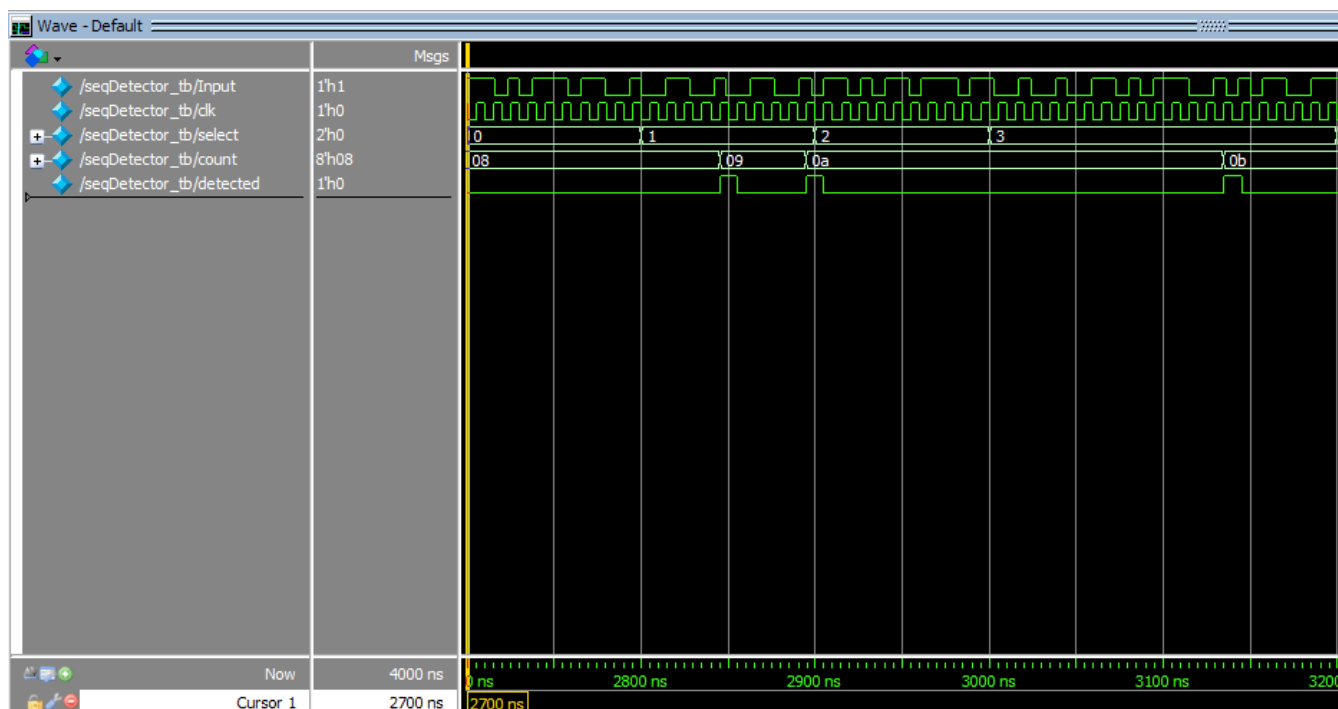

Pic 7 : Seventh 450 ns = [ 2700 ns , 3200 ns ]

به صورت خلاصه :

- ◆ شبیه سازی مازول در مجموع 3700ns به طول انجامید.
- ◆ اولین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 0110 و در بازه ی [200,250] بوده است (Pic 1)
- ◆ دومین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 1010 و در بازه ی [750,800] بوده است (Pic 2)
- ◆ سومین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 0110 و در بازه ی [1050,1100] بوده است (Pic 3)
- ◆ چهارمین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 1001 و در بازه ی [1150,1200] بوده است (Pic 3)
- ◆ پنجمین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 0110 و در بازه ی [1300,1350] بوده است (Pic 3)
- ◆ ششمین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 0110 و در بازه ی [1300,1350] بوده است (Pic 3)
- ◆ هفتمین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 1010 و در بازه ی [1450,1500] بوده است (Pic 4)
- ◆ هشتمین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 0110 و در بازه ی [2450,2500] بوده است (Pic 6)
- ◆ نهمین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 0110 و در بازه ی [2800,2850] بوده است (Pic 7)
- ◆ دهمین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 0110 و در بازه ی [2850,2900] بوده است (Pic 7)
- ◆ یازدهمین رشته ی دیتکت شده مربوط به سمپل 1100 و در بازه ی [3100,3150] بوده است (Pic 7)

### سوال سوم:


در این سوال میخواهیم یک مالتی پلکسر 16 به 1 با پهنای بیت ورودی 8 بیت طراحی کنیم:

الف) یک مالتی پلکسر 4 به 1 با پهنای بیت ورودی یک بیت طراحی کنید.

ب) با استفاده از مالتی پلکسر های 4 به 1 پیاده سازی شده در قسمت الف، یک مالتی پلکسر 16 به 1 با عرض بیت ورودی 8 بیت طراحی کنید.

**\*\* اسکرین شات های مربوط به اجرای هر یک از testbench ها را در ادامه آورده ام...**

( الف )

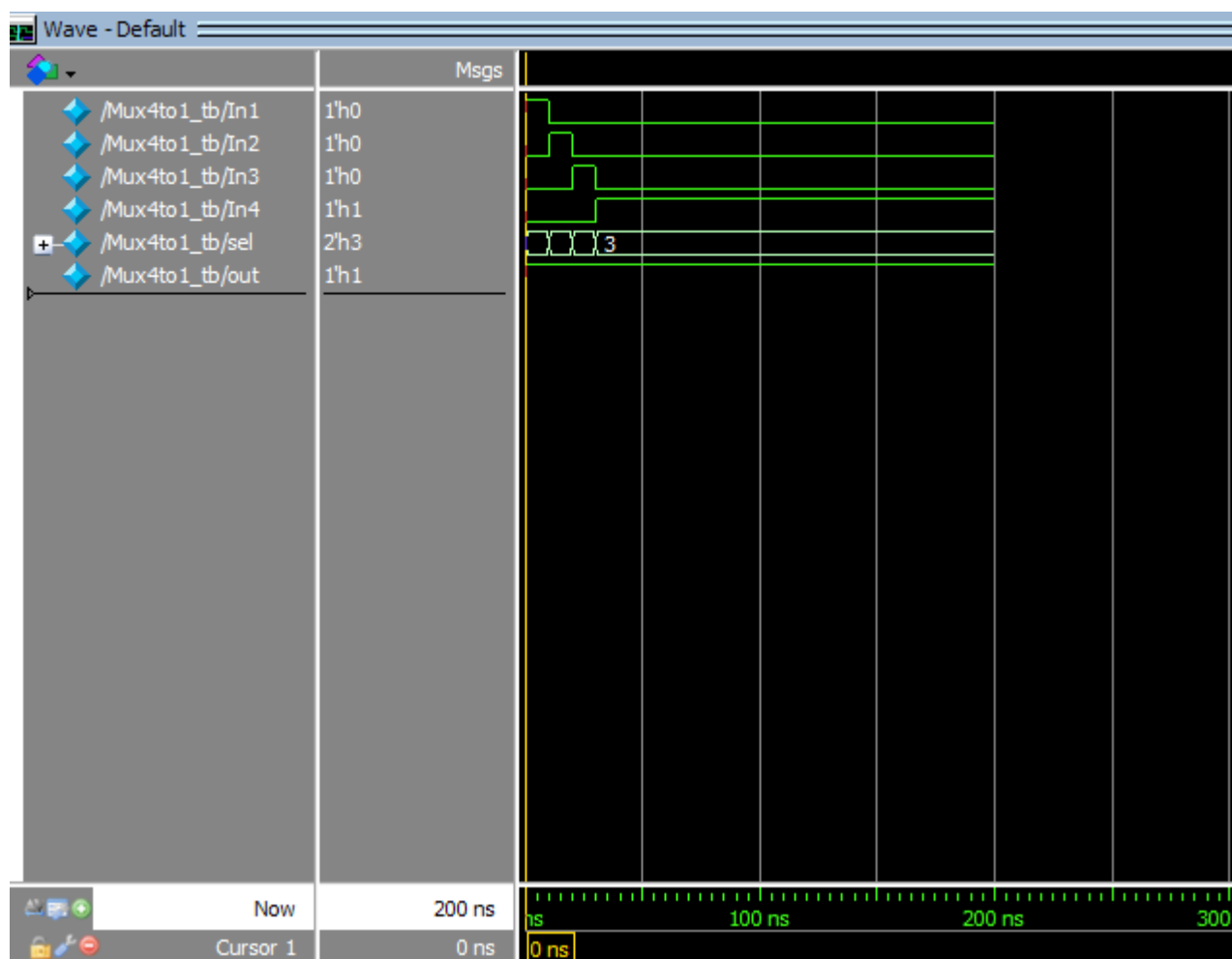


```

Transcript
ModelSim> vsim -voptargs="+acc" work.Mux4tol_tb
# vsim -voptargs="+acc" work.Mux4tol_tb
# Start time: 02:36:38 on Mar 25, 2020
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# Loading work.Mux4tol_tb(fast)
# Loading work.Mux4tol_lbit(fast)
add wave -position end sim:/Mux4tol_tb/In1
add wave -position end sim:/Mux4tol_tb/In2
add wave -position end sim:/Mux4tol_tb/In3
add wave -position end sim:/Mux4tol_tb/In4
add wave -position end sim:/Mux4tol_tb/sel
add wave -position end sim:/Mux4tol_tb/out
VSIM 9> run
#           0 a=1 , b=0 , c=0 , d=0 , select=00 output=1
#          10 a=0 , b=1 , c=0 , d=0 , select=01 output=1
#          20 a=0 , b=0 , c=1 , d=0 , select=10 output=1
#          30 a=0 , b=0 , c=0 , d=1 , select=11 output=1
VSIM 10>

```

( ب )

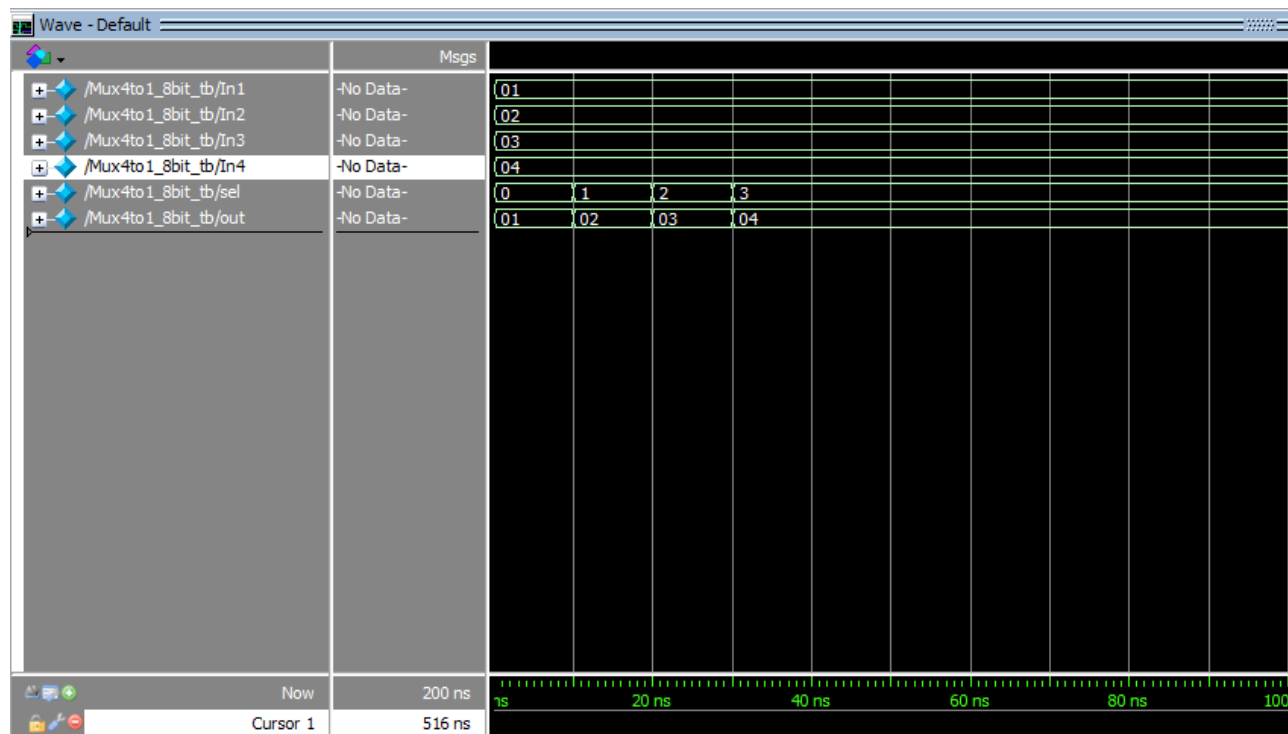
\* توجه : قبل از طراحی و پیاده سازی ماژول  $Mux16 \times 1$  ، یک ماژول واسطه تحت عنوان  $Mux4 \times 1$  با عرض بیت 8bit ایجاد کردم که فقط از ماژول  $Mux4 \times 1$  با عرض بیت 1bit ، درحقیقت instant میگیرد و هیچ چیز اضافه تری ندارد( صرفاً برای خوانا تر شدن کد ماژول اصلی و تمیز تر شدن کد است!) این تصاویر هم مربوط به تست همین ماژول واسطه است :



```

Transcript
ModelSim> vsim -voptargs="+acc" work.Mux4tol_8bit_tb
# vsim -voptargs="+acc" work.Mux4tol_8bit_tb
# Start time: 02:39:38 on Mar 25, 2020
# ** Note: (vsim-8009) Loading existing optimized design_opt1
# Loading work.Mux4tol_8bit_tb(fast)
# Loading work.Mux4tol_8bit(fast)
# Loading work.Mux4tol_1bit(fast)
add wave -position end sim:/Mux4tol_8bit_tb/In1
add wave -position end sim:/Mux4tol_8bit_tb/In2
add wave -position end sim:/Mux4tol_8bit_tb/In3
add wave -position end sim:/Mux4tol_8bit_tb/In4
add wave -position end sim:/Mux4tol_8bit_tb/sel
add wave -position end sim:/Mux4tol_8bit_tb/out
VSIM 18> run
#
#          0 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , select=00 output=00000001
#          10 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , select=01 output=00000010
#          20 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , select=10 output=00000011
#          30 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , select=11 output=00000100
VSIM 19>

```

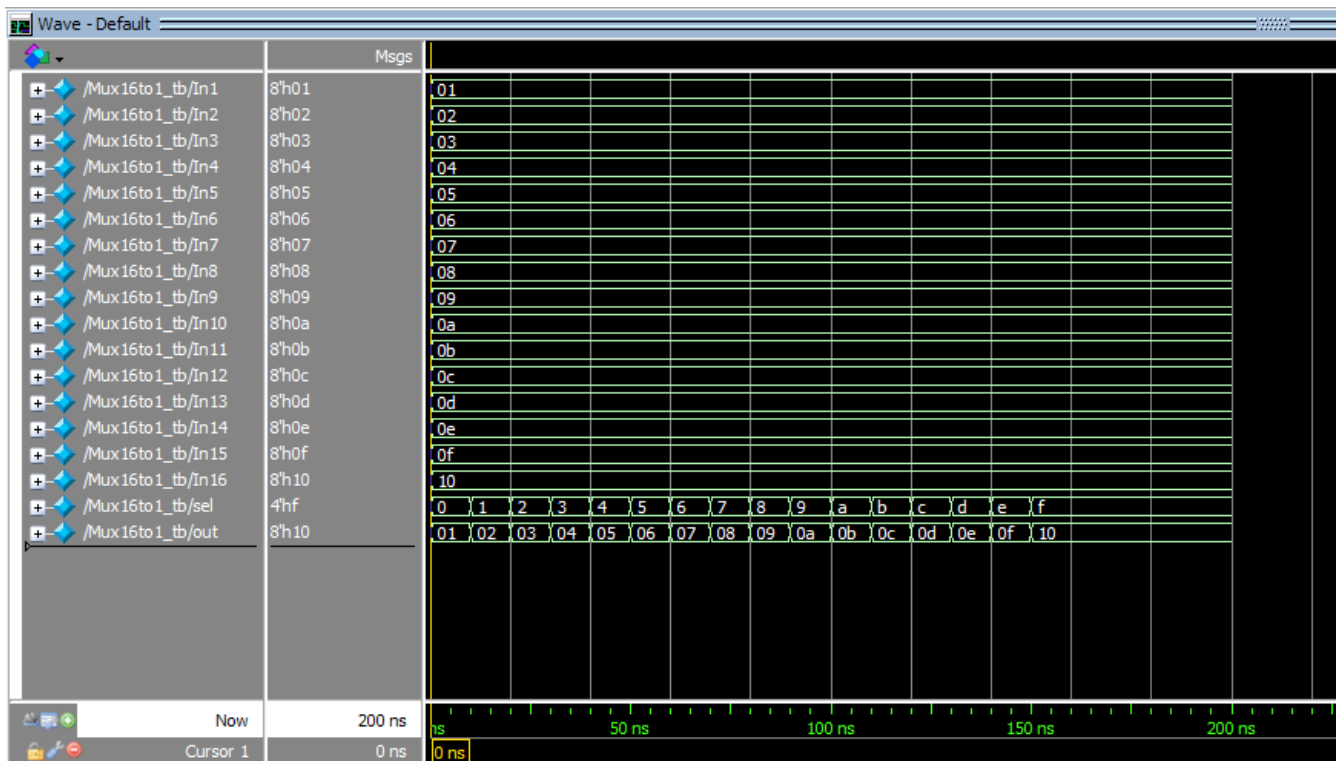

```

Transcript
VSIM 61> run
#
#          0 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=0000 , output=00000001
#          10 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=0001 , output=00000010
#          20 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=0010 , output=00000011
#          30 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=0011 , output=00000010
#          40 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=0100 , output=00000101
#          50 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=0101 , output=00000110
#          60 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=0110 , output=00000111
#          70 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=0111 , output=00000100
#          80 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=1000 , output=00001001
#          90 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=1001 , output=00001010
#          100 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=1010 , output=00001011
#          110 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=1011 , output=00001100
#          120 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=1100 , output=00001101
#          130 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=1101 , output=00001110
#          140 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=1110 , output=00001111
#          150 a=00000001 , b=00000010 , c=00000011 , d=00000100 , e=00000101 , f=00000110 , g=00000111 , h=00001000 , i=00001001 , j=00001010 , k=00001011 , l=00001100 , m=00001101 , n=00001110 , o=00001111 , p=00010000 , select=1111 , output=00010000
VSIM 62>

```

## کدها

### سوال اول:

در این سوال می‌توانید از هر یک از سطوح Gate، Data flow، یا Behavioral استفاده کنید. در نهایت لازم است برای هر یک از ماژول‌ها یک test bench به گونه‌ای نوشته شود که حالات ممکن برای آن ماژول را دربر بگیرد. هر یک از این تست بنچ‌ها باید دربردارنده‌ی حد اقل سه جفت عدد ورودی متفاوت برای ماژول باشند.

(الف)


یک full adder تک بیتی طراحی نمایید.

(ب)

با استفاده از 1 full adder بیتی‌ای که در قسمت قبل طراحی کردید، یک 8 full adder بیتی بسازید. در این قسمت فقط مجاز هستید که از instant ماژول طراحی شده در قسمت قبل استفاده کنید.

(ج)

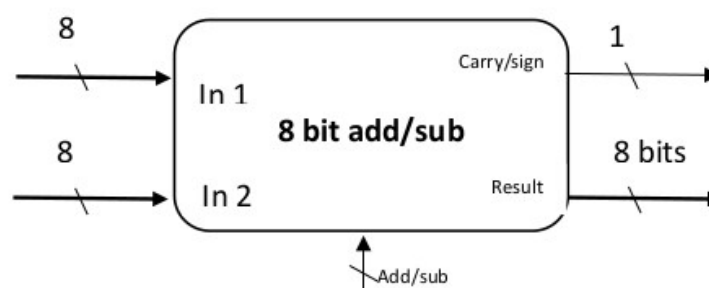کد قسمت (ب) را به گونه‌ای تغییر دهید که تبدیل به یک جمع و تفریق کننده‌ی 8 بیتی شود. یک جمع و تفریق کننده‌ی هشت بیتی ماژولی است که دارای دو ورودی 8 بیتی برای اعداد ورودی و یک ورودی یک بیتی برای تعیین جمع یا تفریق کردن اعداد ورودی است. ماژول با یک شدن پایه کنترلی عمل جمع، و با صفر شدن عمل تفریق را انجام می‌دهد.



پاسخ :

( الف

```
module FullAdder1bit (input a,b,cin, output sum , cout);
    assign {cout,sum} = a + b + cin;
endmodule
```

```
module FullAdder1bit_tb;
    //variables
    reg a,b;
    reg cin;
    wire sum;
    wire cout;

    //call comparetor
    FullAdder1bit FA_Obj(.a(a),.b(b),.cin(cin),.sum(sum),.cout(cout));

    //Test inputs
    initial begin
        $monitor("%d a=%b , b=%b , cin=%b , sum=%b , cout=%b ",
            $time,a,b,cin,sum,cout);

        #20
        a = 1'b1;
        b = 1'b1;
        cin = 1'b1;
        #20
        a = 1'b1;
        b = 1'b1;
        cin = 1'b0;
        #20
        a = 1'b0;
        b = 1'b1;
        cin = 1'b0;
        #20
        a = 1'b0;
        b = 1'b1;
        cin = 1'b1;
        #20
        a = 1'b0;
        b = 1'b0;
        cin = 1'b1;
        #20
        a = 1'b0;
        b = 1'b0;
        cin = 1'b0;
    end
endmodule
```

```

module FullAdder8bit (input [7:0] a, b , input cin , output [7:0] sum, output cout);
    wire cout1,cout2,cout3,cout4,cout5,cout6,cout7;
    FullAdder1bit U1 (.a(a[0]),.b(b[0]),.cin(cin),.sum(sum[0]),.cout(cout1));
    FullAdder1bit U2 (.a(a[1]),.b(b[1]),.cin(cout1),.sum(sum[1]),.cout(cout2));
    FullAdder1bit U3 (.a(a[2]),.b(b[2]),.cin(cout2),.sum(sum[2]),.cout(cout3));
    FullAdder1bit U4 (.a(a[3]),.b(b[3]),.cin(cout3),.sum(sum[3]),.cout(cout4));
    FullAdder1bit U5 (.a(a[4]),.b(b[4]),.cin(cout4),.sum(sum[4]),.cout(cout5));
    FullAdder1bit U6 (.a(a[5]),.b(b[5]),.cin(cout5),.sum(sum[5]),.cout(cout6));
    FullAdder1bit U7 (.a(a[6]),.b(b[6]),.cin(cout6),.sum(sum[6]),.cout(cout7));
    FullAdder1bit U8 (.a(a[7]),.b(b[7]),.cin(cout7),.sum(sum[7]),.cout(cout));
endmodule

```

```

module FullAdder8bit_tb;
    //variables
    reg [7:0] a,b;
    reg cin;
    wire [7:0] sum;
    wire cout;

    //call comparetor
    FullAdder8bit FA_Obj(.a(a),.b(b),.cin(cin),.sum(sum),.cout(cout));

    //Test inputs
    initial begin
        $monitor("%d a=%b , b=%b , cin=%b , sum=%b , cout=%b ",
            $time,a,b,cin,sum,cout);

        #20
        a = 8'hff;
        b = 8'hff;
        cin = 1'b1;
        #20
        a = 8'hff;
        b = 8'hff;
        cin = 1'b0;
        #20
        a = 8'h00;
        b = 8'h0f;
        cin = 1'b0;
        #20
        a = 8'h00;
        b = 8'h0f;
        cin = 1'b1;
        #20
        a = 8'h56;
        b = 8'h39;
        cin = 1'b1;
    end
endmodule

```



```

module AddSub8bit (input [7:0] In1, In2 , input mode , output [7:0] result, output carry_sign);
// mode : 1 for adder , 0 for subtractor
    wire cout1,cout2,cout3,cout4,cout5,cout6,cout7;
    wire [7:0] a,b;
    assign a = In1;
    assign b = In2^(mode?8'h00:8'hff);
    FullAdder1bit U1 (.a(a[0]),.b(b[0]),.cin(~mode),.sum(result[0]),.cout(cout1));
    FullAdder1bit U2 (.a(a[1]),.b(b[1]),.cin(cout1),.sum(result[1]),.cout(cout2));
    FullAdder1bit U3 (.a(a[2]),.b(b[2]),.cin(cout2),.sum(result[2]),.cout(cout3));
    FullAdder1bit U4 (.a(a[3]),.b(b[3]),.cin(cout3),.sum(result[3]),.cout(cout4));
    FullAdder1bit U5 (.a(a[4]),.b(b[4]),.cin(cout4),.sum(result[4]),.cout(cout5));
    FullAdder1bit U6 (.a(a[5]),.b(b[5]),.cin(cout5),.sum(result[5]),.cout(cout6));
    FullAdder1bit U7 (.a(a[6]),.b(b[6]),.cin(cout6),.sum(result[6]),.cout(cout7));
    FullAdder1bit U8 (.a(a[7]),.b(b[7]),.cin(cout7),.sum(result[7]),.cout(carry_sign));
endmodule

```

```

module AddSub8bit_tb;
    //variables
    reg [7:0] a,b;
    reg mode;
    wire [7:0] result;
    wire carry_sign;

    //call comparetor
    AddSub8bit AS_Obj(.In1(a),.In2(b),.mode(mode),.result(result),.carry_sign(carry_sign));

    //Test inputs
    initial begin

        $monitor("%d Input1=%b , Input2=%b , Mode=%b , Result=%b , Carry/Sign=%b",
            $time,a,b,mode,result,carry_sign);

        #20
        a = 8'hff;
        b = 8'hff;
        mode = 1'b1;//Add
        #20
        a = 8'hff;
        b = 8'hff;
        mode = 1'b0;//Sub
        #20
    end

```

```

a = 8'h00;
b = 8'h0f;
mode = 1'b0;//Sub
#20
a = 8'h00;
b = 8'h0f;
mode = 1'b1;//Add
#20
a = 8'h56;
b = 8'h39;
mode = 1'b1;//Add
#20
a = 8'h56;
b = 8'h39;
mode = 1'b0;//Sub
end
endmodule

```

### سوال دوم:


مطابق شکل زیر یک ماژول sequence detector Behavioral تعریف کنید. عملکرد ورودی ها و خروجی های این ماژول به شرح زیر است:

**Input\_seq:** این ورودی تک بیتی در واقع رشته ای از 0 و 1 ها است که به صورت سریال وارد ماژول میشود.

**Seq\_select:** این ورودی 2 بیتی یکی از رشته های 1001، 0110، 1010 و یا 1100 را برای جستجو انتخاب می کند به این معنی که مثلاً اگر  $seq\_select=2$  باشد، ماژول به دنبال رشته 0110 در رشته اعداد ورودی میگردد.

**Seq\_detected:** این پایه یک بیتی پس از هر بار شناسایی رشته مورد نظر یک پالس ساعت یک میشود و سپس مجدداً صفر میشود.

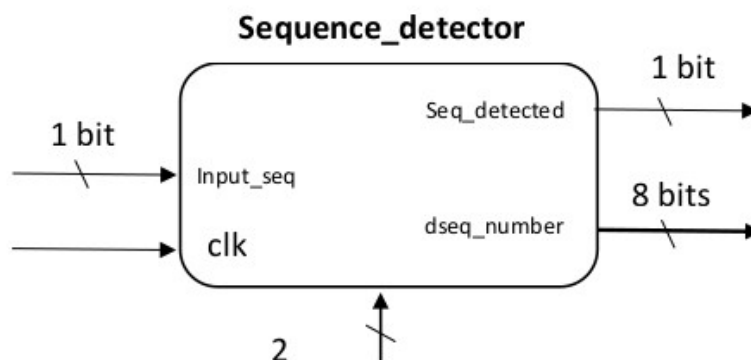**Dseq\_number:** این خروجی 8 بیتی تعداد رشته های تشخیص داده شده را نشان میدهد.



```

module seqDetector(input Input_seq,clk, input [1:0] seq_select,
    output reg seq_detected, output reg [7:0] dseq_number=0);

parameter [2:0] s0=3'b000,s1=3'b001,s2=3'b010,s3=3'b011,s4=3'b100;
reg [2:0] current=s0;

always @(posedge clk) begin
case(seq_select)
    0:case(current) // 1001
        s0: if(Input_seq) current<=s1;else current<=s0;
        s1: if(Input_seq) current<=s1;else current<=s2;
        s2: if(Input_seq) current<=s1;else current<=s3;
        s3: if(Input_seq) current<=s4;else current<=s0;
        s4: if(Input_seq) current<=s1;else current<=s2;
        endcase
    1:case(current) // 0110
        s0: if(Input_seq) current<=s0;else current<=s1;
        s1: if(Input_seq) current<=s2;else current<=s1;
        s2: if(Input_seq) current<=s3;else current<=s1;
        s3: if(Input_seq) current<=s0;else current<=s4;
        s4: if(Input_seq) current<=s2;else current<=s1;
        endcase
    2:case(current) // 1010
        s0: if(Input_seq) current<=s1;else current<=s0;
        s1: if(Input_seq) current<=s1;else current<=s2;
        s2: if(Input_seq) current<=s3;else current<=s0;
        s3: if(Input_seq) current<=s1;else current<=s4;
        s4: if(Input_seq) current<=s3;else current<=s0;
        endcase
    3:case(current) // 1100
        s0: if(Input_seq) current<=s1;else current<=s0;
        s1: if(Input_seq) current<=s2;else current<=s0;
        s2: if(Input_seq) current<=s2;else current<=s3;
        s3: if(Input_seq) current<=s1;else current<=s4;
        s4: if(Input_seq) current<=s1;else current<=s0;
        endcase
    endcase
end

always @(seq_select) begin
current<=s0;
end
always @(seq_detected) begin
dseq_number<=(seq_detected)?dseq_number+1:dseq_number;
end
always @(posedge clk) begin
seq_detected<=(current==s4)?1:0;
end
endmodule

```

```

module seqDetector_tb();
    reg Input,clk=0;
    reg [1:0] select=0;
    wire [7:0] count;
    wire detected;

    seqDetector U1
    (.Input_seq(Input),.clk(clk),.seq_select(select),.seq_detected(detected),.dseq_number(count));

    always #5 clk=~clk;
    always #7 Input=$random;
    always #100 select=$random;
endmodule

```

### سوال سوم:

در این سوال میخواهیم یک مالتی پلکسر 16 به 1 با پهنای بیت ورودی 8 بیت طراحی کنیم:

الف) یک مالتی پلکسر 4 به 1 با پهنای بیت ورودی یک بیت طراحی کنید.

ب) با استفاده از مالتی پلکسر های 4 به 1 پیاده سازی شده در قسمت الف، یک مالتی پلکسر 16 به 1 با عرض بیت ورودی 8 بیت طراحی کنید.

( الف )

```

module Mux4to1_1bit(input a,b,c,d, input [1:0] select, output outBus);
    assign outBus = select[1]?(select[0]?d:c):(select[0]?b:a);
endmodule

```

```

module Mux4to1_tb;
    reg In1,In2,In3,In4;
    reg [1:0] sel;
    wire out;
    Mux4to1_1bit U1(.a(In1),
        .b(In2),
        .c(In3),
        .d(In4),
        .select(sel),
        .outBus(out));

    initial begin
        $monitor("%d a=%b , b=%b , c=%b , d=%b , select=%b output=%b ",
            $time,In1,In2,In3,In4,sel,out);

        In1=1;
        In2=0;
        In3=0;
        In4=0;
        sel=0;
        #10
        In1=0;
        In2=1;
        In3=0;
        In4=0;
        sel=1;
        #10
        In1=0;
        In2=0;
        In3=1;
        In4=0;
        sel=2;
        #10
        In1=0;
        In2=0;
        In3=0;
        In4=1;
        sel=3;
    end
endmodule

```

```

module Mux4to1_8bit (input [7:0] a,b,c,d, input [1:0] select, output [7:0] outBus);
    Mux4to1_1bit U0 (.a(a[0]),.b(b[0]),.c(c[0]),.d(d[0]),.select(select),.outBus(outBus[0]));
    Mux4to1_1bit U1 (.a(a[1]),.b(b[1]),.c(c[1]),.d(d[1]),.select(select),.outBus(outBus[1]));
    Mux4to1_1bit U2 (.a(a[2]),.b(b[2]),.c(c[2]),.d(d[2]),.select(select),.outBus(outBus[2]));
    Mux4to1_1bit U3 (.a(a[3]),.b(b[3]),.c(c[3]),.d(d[3]),.select(select),.outBus(outBus[3]));
    Mux4to1_1bit U4 (.a(a[4]),.b(b[4]),.c(c[4]),.d(d[4]),.select(select),.outBus(outBus[4]));
    Mux4to1_1bit U5 (.a(a[5]),.b(b[5]),.c(c[5]),.d(d[5]),.select(select),.outBus(outBus[5]));
    Mux4to1_1bit U6 (.a(a[6]),.b(b[6]),.c(c[6]),.d(d[6]),.select(select),.outBus(outBus[6]));
    Mux4to1_1bit U7 (.a(a[7]),.b(b[7]),.c(c[7]),.d(d[7]),.select(select),.outBus(outBus[7]));
endmodule

```

```

module Mux16to1_8bit(input [7:0] a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p, input [3:0] select, output [7:0]
outBus);
    wire [7:0] out [3:0];
    Mux4to1_8bit U0 (.a(a),.b(b),.c(c),.d(d),.select(select[1:0]),.outBus(out[0]));
    Mux4to1_8bit U1 (.a(e),.b(f),.c(g),.d(h),.select(select[1:0]),.outBus(out[1]));
    Mux4to1_8bit U2 (.a(i),.b(j),.c(k),.d(l),.select(select[1:0]),.outBus(out[2]));
    Mux4to1_8bit U3 (.a(m),.b(n),.c(o),.d(p),.select(select[1:0]),.outBus(out[3]));
    Mux4to1_8bit U4
(.a(out[0]),.b(out[1]),.c(out[2]),.d(out[3]),.select(select[3:2]),.outBus(outBus));
endmodule

```

```

module Mux4to1_8bit_tb;
    reg [7:0] In1=1,In2=2,In3=3,In4=4;
    reg [1:0] sel;
    wire [7:0] out;
    Mux4to1_8bit U1(.a(In1),
        .b(In2),
        .c(In3),
        .d(In4),
        .select(sel),
        .outBus(out));
    initial begin
        $monitor("%d a=%b , b=%b , c=%b , d=%b , select=%b output=%b ",
            $time,In1,In2,In3,In4,sel,out);

        sel=0;
        #10
        sel=1;
        #10
        sel=2;
        #10
        sel=3;

        end
endmodule

```

```

module Mux16to1_tb;
    reg [7:0] In1=1,In2=2,In3=3,In4=4,
        In5=5,In6=6,In7=7,In8=8,
        In9=9,In10=10,In11=11,
        In12=12,In13=13,In14=14,
        In15=15,In16=16;
    reg [3:0] sel;
    wire [7:0] out;
    Mux16to1_8bit U1(.a(In1),.b(In2),.c(In3),.d(In4),
        .e(In5),.f(In6),.g(In7),.h(In8),
        .i(In9),.j(In10),.k(In11),.l(In12),
        .m(In13),.n(In14),.o(In15),.p(In16),
        .select(sel),
        .outBus(out));
    initial begin
        $monitor("%d a=%b , b=%b , c=%b , d=%b , e=%b , f=%b , g=%b , h=%b , i=%b , j=%b , k=
        %b , l=%b , m=%b , n=%b , o=%b , p=%b , select=%b , output=%b ",
            $time,In1,In2,In3,In4,In5,In6,In7,In8,In9,In10,In11,In12,In13,In14,In15,In16,sel,out);

        sel=0;
        #10
        sel=1;
        #10
        sel=2;
        #10
        sel=3;
        #10
        sel=4;
        #10
        sel=5;
        #10
        sel=6;
        #10
        sel=7;
        #10
        sel=8;
        #10
        sel=9;
        #10
        sel=10;
        #10
        sel=11;
        #10
        sel=12;
        #10
        sel=13;
        #10
        sel=14;
        #10
        sel=15;
    end
endmodule

```

## فایل‌های ضمیمه شده :



1. فایل های مربوط به سؤال اول :

- FullAdder1bit.v .i
- FA1bit\_tb.v .ii
- FullAdder8bit.v .iii
- FA8bit\_tb.v .iv
- AddSub8bit.v .v
- AddSub8bit\_tb.v .vi
- Screenshots .vii

2. فایل های مربوط به سؤال دوم :

- seqDetector.v .i
- seqDetector\_tb.v .ii
- Screenshots .iii

3. فایل های مربوط به سؤال سوم :

- Mux4to1\_1bit.v .i
- Mux4to1\_tb.v .ii
- Mux16to1\_8bit.v .iii
- Mux16to1\_tb.v .iv
- Screenshots .v