

بسمه تعالی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی اصفهان

زبان های توصیف سخت افزار و نرم افزار - نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸


پروژه پیاده سازی معماری MIPS روی FPGA

مریم سعید مہر
ش.د.: ۹۶۲۹۳۷۳

✓ فاز اول : پیاده سازی کامپیوتر MIPS

تمام ماژول های خواسته شده ، طراحی ، سیموله و سنتز شدند و تمام فایل ها (اعم از اسکرینشات های سیمولیشن و مدارهای RTL و گزارش سنتز و کد ماژول و کد تست بنچ) در پوشه ی آپلود شده در سامانه موجود است.

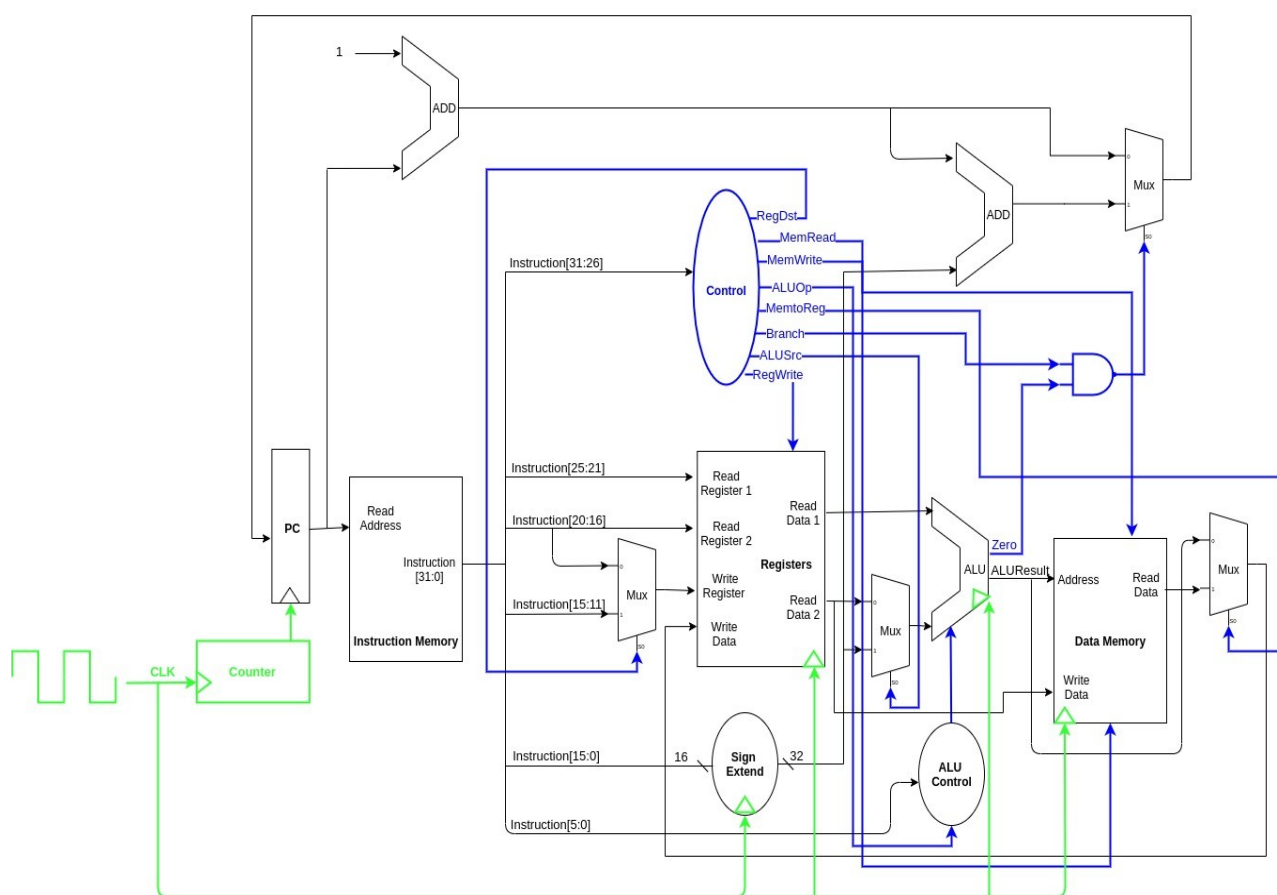مداری مطابق شماتیک زیر طراحی و پیاده سازی شده است .(نمودار RTL هم در فایل ها موجود است)



توضیحات لازمه :

اولاً دستورات mips در یک کلاک قابل اجرا شدن نیستند در حالی که اگر به رجیستر pc همان کلاک اصلی را بدهیم ، معادل این است که در هر کلاک یک دستور جدید از instruction memory در حقیقت fetch می شود در حالی که دستور قبلی هنوز کامل نشده و این موضوع خیلی خطرناک است زیرا در واقع کامپیوتر ما اصلاً درست کار نمی کند. برای حل این مشکل دو راه داریم : ۱- استفاده از pipeline . و یا ۲- تغییر کلاک pc به اندازه مورد نیاز.

استفاده از خط لوله به منظوری موازی سازی اجرای دستورات ، کمی پیچیده و پیاده سازی آن زمان بر است و مهم تر از آن مورد خواسته ی صورت پروژه نیست و پروژه درباره ی پیاده سازی mips تک سایکل است . پس تنها راه حل ما همان تغییر کلاک pc به اندازه ای که تضمین کند دستور جاری به طور کامل اجرا می شود و سپس دستور بعدی fetch می گردد. برای بررسی اینکه به چند کلاک دلیلی نیاز داریم تا دستور جاری کامل شود ، کفایت یک بار مسیر اجرایی را طی کنیم ، به همین روش ، برای اجرای هر دستور حداقل به سه کلاک دلیلی نیاز داریم. لذا یک شمارنده که هر سه کلاک یک بار یک پالس ۱ میدهد ایجاد کردم که در عمل خروجی آن ، همان کلاک pc است اینجوری ، pc هر سه کلاک یک بار دستور جدید را fetch می کند و در نهایت عملکرد کامپیوتر ما هم درست خواهد شد.

دوماً ، برای پیاده سازی ماژول های Add و Increment که خواسته ی صورت پروژه بود ، نیازی به ماژول های جداگانه نبود و میشد از همان ALU که قبلاً پیاده کرده بودیم استفاده کنیم ولی به جهت ارضای خواسته های مسئله برای هر یک ، ماژول جداگانه ای طراحی ، پیاده ، سیموله و سنتز شد!! (فایل ها در پوشه های جداگانه ضمیمه شده اند)

در آخر ، اگر به مدار RTL نهایی کامپیوتر-MIPS (که در پوشه هست) مراجعه کنید ، برای کامپیوتر ، خروجی های غیرضروری تعریف شده است ! دلیل این مسئله این بود که وقتی (قبل از تعریف این پورت های خروجی غیرضروری) ماژول را سنتز میکردم ، ISE در نمودار RTL برخی بخش ها را به دلیل عدم اتصال به تاپ ماژول کلی ، ignore میکرد و در واقع سنتز نمیشدند (یا شاید هم سنتز میشدند ولی در نمودار RTL نمایش داده نمیشدند) به هر حال ، برای قابل مشاهده بودن این بخش های حذف شده (توسط ISE) ناچار شدم از آنها خروجی به پورت های تاپ ماژول اصلی وصل کنم. این خروجی ها در تست بنچ استفاده نشده اند ولی در سیمولیشن ، برخی از آنها به کار آمد :). در کل خیلی به این پورت ها توجهی نکنید.

* توجه ! شماتیک فوق (که در صفحه ۱ آورده شده) را با استفاده از draw.io رسم کرده ام . خطوط سبز رنگ بیانگر کلاک و خطوط آبی رنگ ، سیگنال های کنترلی هستند.

* توجه ! فایل MIPS_Schematic.html که حاوی شماتیک ماژول طراحی شده (به همراه شماتیک فاز سوم پروژه) ضمیمه شده است. برای باز کردن کفایت به اینترنت متصل باشید. برای جابه جا شدن بین صفحات و مشاهده ی شماتیک فاز سوم ، از فلش های بالا سمت چپ صفحه استفاده کنید :) (کفایت موس را روی شماتیک قرار دهید تا فلش ها قابل مشاهده باشند)

✓ فاز دوم : تست کامپیوتر MIPS


عکس و اسکرین‌شات‌های مربوط به سیمولیشن ، در فایل‌های آپلود شده ، ضمیمه شده است .
برای سیمولیشن mips ، دستوراتی که در فایل instruction.mem وجود داشت را با استفاده از قطعه کد زیر ، در Instruction Memory لود و سپس سیموله کردم.

```
$readmemb("instruction.mem",ROM,0,4);
```

توجه : قراردادن عکس‌ها در اینجا باعث کاهش کیفیتشان می‌گردد :)) اما با این حال بازم اینجا میاورمشان.
توجه : به دلیل اینکه بتوانم تا جای ممکن ، مواردی که کمک میکند تا درستی mips که پیاده‌سازی کردم ، چک شود را در سیمولیشن بیاورم ، آنها را گروه بندی کردم و طی ۳ اسکرین‌شات از سیمولیشن ، ضمیمه کرده ام.

توضیحات لازمه :


برای بررسی درستی کافیت محتوای بانک رجیستر (Register Bank) ، ALU ، PC و WriteData_Selector (همان مالتی‌پلکسر بعد واحد Data Memory برای بررسی سه instruction اول (بخش اول فاز دوم) و همچنین برای بررسی دو instruction دوم (بخش دوم فاز دوم) کافیت ALU ، Data Memory ، PC و PC_Selector (همان مالتی‌پلکسر بعد از واحد Add که مقدار نهایی PC را مشخص میکند) بررسی شوند . که همگی این موارد در این سه اسکرین‌شات موجود هستند.

 

Picture 1 : MIPS_Simulation_scr1.jpg

✓ فاز سوم : ارتقا کامپیوتر MIPS جهت پشتیبانی از دستورات Jump , Jal , Jr

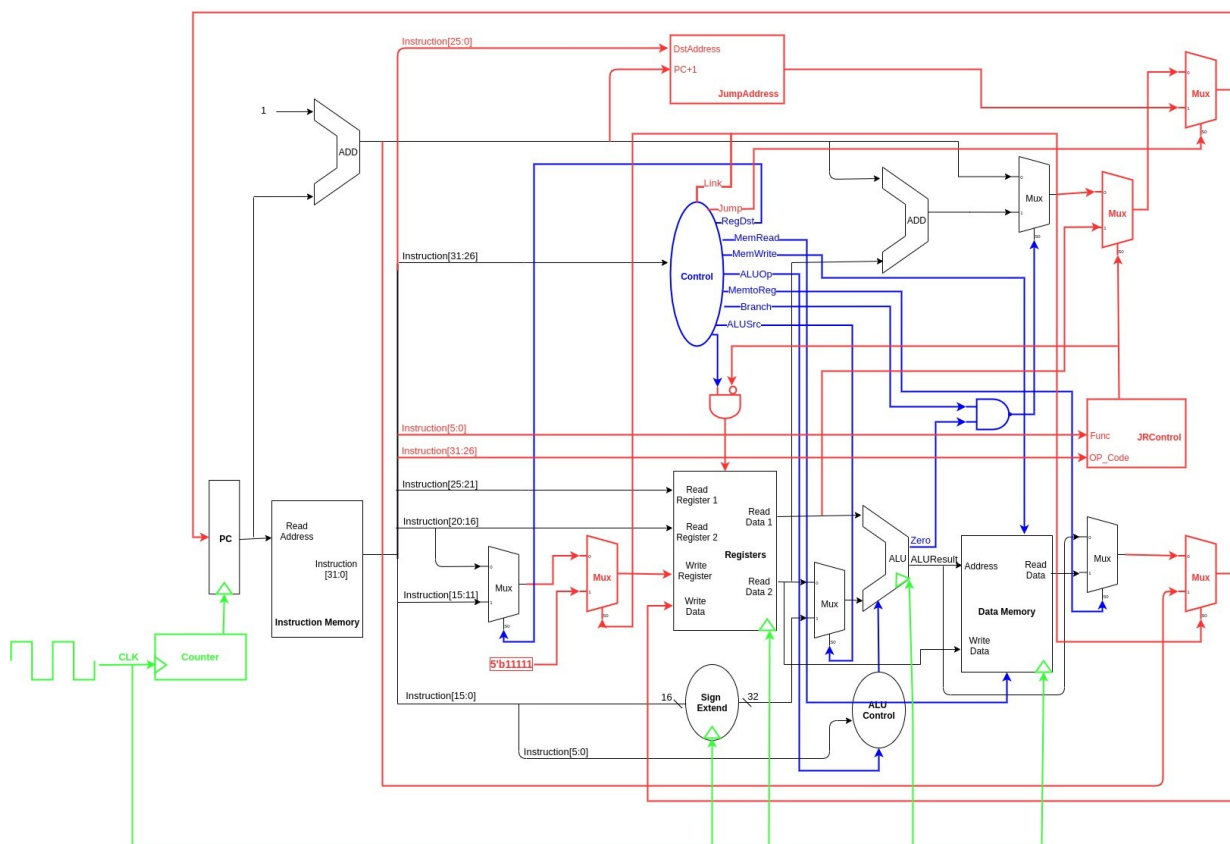در ابتدا شماتیک سیستمی که در نهایت طراحی کرده ام :



* قسمت‌های قرمز رنگ ، همان بخش های جدیدی هستند که به منظور پشتیبانی از دستورات jump , jump and link و jump register اضافه شده اند.

در ادامه توضیح خواهم داد که چرا هر یک از این واحدها اضافه شده‌اند.

۱- Jump Address : قراره برامون آدرس جایی که jump بهش انجام می‌شود را محاسبه کند

jump instruction: 0000 1010 1100 0101 0001 0100 0110 0010

op-code

26-bit target field from
jump instruction

Shift Left two
positions

32-Bit Jump Address: 0101 1011 0001 0100 0101 0001 1000 1000

High-order four bits from PC

PC: 0101 0110 0111 0110 0111 0010 1001 0100

طریقه‌ی محاسبه‌ی آدرس نهایی ، در تصویر فوق آورده شده است و عملکرد این ماژول هم دقیقاً همین هست :

```
module JumpAddress(
    input [25:0] Address,
    input [31:0] PC2,
    output [31:0] Jump_Address
);

    assign Jump_Address = {PC2[31:28],Address,2'b00};


endmodule
```

۲- JRControl : همانطور که میدانیم ، دستور jr یک دستور R-Type است. و عملکرد آن مطابق جدول زیر است .

Jump Instructions

Instruction	Opcode/Function	Syntax	Operation
j	000010	o label	pc += i << 2
jal	000011	o label	\$31 = pc; pc += i << 2
jalr	001001	o labelR	\$31 = pc; pc = \$s
jr	001000	o labelR	pc = \$s

بیت کد ، دستور jr به شکل زیر است :

 

پس این واحد صرفاً کنترل میکند که اگر دستور R-Type با OP Code و Func مطابق فوق وجود داشت ، یک سیگنال کنترلی تولید میکند.

```
module JR_Control(
    input [1:0] ALU_op,
    input [3:0] Func,
    output JRControl
);

    assign JRControl = ({ALU_op,Func}==6'b001000) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule
```


۳-۲ مالتی پلکسر هم در مسیر PC قرار گرفته که با سیگنال های کنترلی Jump و JRControl (که به ترتیب توسط واحد Control و JRControl تولید می شوند)، تصمیم می گیرند تا PC دستور بعدی (PC + 1) را fetch کند یا Jump کند (به آدرسی که واحد JumpAddress تولید می کند) یا محتوای یک رجیستر (که آدرس آن در دستور jr قرار دارد)، داخل PC لود شود.

```
Mux2x1_32 PC_Selector_JR (
    .DataIn1(PC_Next),
    .DataIn2(ReadData1),
    .Select(JRControl),
    .DataOut(PC_JRNext)
);

Mux2x1_32 PC_Selector_Jump (
    .DataIn1(PC_JRNext),
    .DataIn2(Jump_Address),
    .Select(Jump),
    .DataOut(PC_FinalNext)
);
```

۴-۲ مالتی پلکسر هم در مسیر Register Bank قرار دارند ، یکی WriteRegister (آدرس رجیستری که می خواهیم چیزی در آن بنویسیم) را انتخاب میکند و دیگری WriteData (دیتایی که قرار است داخل رجیستری که WriteRegister آدرسش را مشخص کرده رایت شود) را انتخاب میکند.

این مورد به دلیل پشتیبانی از دستور jump and LINK است . به دلیل لینک شدن (یعنی ذخیره ی PC + 1 در رجیستر شماره ۳۱) باید مقدار PC + 1 به رجیستر بانک منتقل شود و در آدرس \$31 ذخیره گردد ، که این کار با دو مالتی پلکسر و یک سیگنال کنترلی Link که به واحد کنترل اضافه شده ، محقق می شود.

```
// Jump and Link
Mux2x1_32 RegWrite_Selector_Link (
    .DataIn1(WriteReg),
    .DataIn2(5'b11111), // $31
    .Select(Link),
    .DataOut(WriteReg_Final)
);

Mux2x1_32 DataWrite_Selector_Link (
    .DataIn1(WriteData),
    .DataIn2(PC2),
    .Select(Link),
    .DataOut(WriteData_Final)
);
```

۵- در مورد دستور jr که از نوع R-Type است ، میدانیم که واحد کنترل به رجیستر بانک امکان نوشتن در رجیستر مورد نظر (که آدرسش را WriteRegister فراهم میکند) را میدهد در حالی که در این مورد خاص (دستور jr) نباید این اتفاق بیوفتد چرا که خروجی ALU و محتوای رجیسترها در بانک رجیستر را تغییر میدهد و این خطرناک است ، لذا برای جلوگیری از این اتفاق ، سیگنال کنترلی RegWrite که در واحد کنترل آماده میشود را با NOT سیگنال JRControl در حقیقت AND میکنم و خروجی این AND به بانک رجیستر میگوید که آیا اجازه دارد در رجیستری ، چیزی بنویسد یا نه .

```
and JR_RegWrite(RegWrite_Final,RegWrite,~JRControl);
```

۶- ویرایش واحد کنترل :

```
else if(inst_in == 6'b000010)//jump
begin
RegDst = 0;
Jump = 1;
Link = 0;
ALUsrc = 0;
MemtoReg = 0;
RegWrite = 0;
MemRead = 0;
MemWrite = 0;
Branch = 0;
ALUop[1] = 0;
ALUop[0] = 0;
end
```

```
else if(inst_in == 6'b000011)//jal
begin
RegDst = 0;
Jump = 1;
Link = 1;
ALUsrc = 0;
MemtoReg = 0;
RegWrite = 1;
MemRead = 0;
MemWrite = 0;
Branch = 0;
ALUop[1] = 0;
ALUop[0] = 0;
end
```

دستور jr که یک دستور R-Type است و نیازی به تغییر در واحد کنترل نداشت .

برای دستورات jump , jal این دو قسمت اضافه شده است .

در مورد دستور jump ، در اصل به بقیه واحدها نیاز نداریم و تنها سیگنال Jump فعال شود کفایت میکند. در مورد دستور jal هم علاوه بر سیگنال کنترلی Jump باید سیگنال Link و RegWrite هم فعال باشند تا آدرس PC+1 در رجیستر \$31 ذخیره شود و سپس پرش به آدرس مورد نظر صورت گیرد.

۷- ویرایش ALU Control :

```
if(inst == 6'b001000)//jr
begin
op = 4'b0010;
end
```

در این قسمت تغییر خیلی خاصی نکرده (البته تغییر کرده ولی تغییر مفیدی نبوده) چون من با به کار بردن ماژول JRControl و مالتی پلکسرهایی این دستور را پشتیبانی کرده ام و نیازی به هیچ عملیاتی در ALU نبوده ولی به دلیل اینکه به هر حال این دستور از R-Type است و معمولا این نوع دستورات با ALU کار دارند ، این قسمت به واحد کنترل ALU اضافه شده.

* توجه ! کدهای این واحدهای جدید ، در فایل های آپلود شده ، ضمیمه شده است . (همچنین در کدها کاملا مشخص است که کدام قسمت ها تازه اضافه شده اند ، به این دلیل که با استفاده از کامنت مشخص شده اند)

* باز هم یادآوری میکنم ، تمام ماژول ها سنتز و سیموله شده اند و اسکرین شات های سیمولیشن و مدارات RTL آنها در پوشه ضمیمه شده است . همچنین گزارش سنتز آنها هم در کنار این اسکرین شات ها قرار دارد .

تست فاز سوم :


برای تست این مرحله ، دستورات jal و jump را به instruction.mem اضافه کردم ، در اصل بیت کدی که در instruction.mem قرار دارد، بیانگر قطعه کد زیر است :


```
0  R1 = R0 + 3;
1  R2 = R0 + 3;
2  R3 = R1 + R2;
3  R1 = Mem(R2 + 100);
4  jal 8 ; // jump to line 8 and link
5  R2 = R0 + 3;
6  R1 = R0 + 1;
7  R3 = R1 + R2;
8  jr $31; // return to line 5
```

و همانطور که از کد فوق پیداست ، داخل یک لوپ که شامل دستورات خط ۵ تا ۸ است گیر میکنیم و طبیعتاً در سیمولیشن باید بعد از اجرای خط ۸ ام ، مجدد ۵ داخل pc لود شود و این روند تکرار شود. که این دقیقاً در اسکرینشات‌های سیمولیشن هم پیداست . برای بررسی درستی این بخش ، بررسی PC , Register Bank و ماژول‌های جدید کفایت میکند.


به علاوه من دستور jump خالی رو تست نکردم ، زیرا اگر کامپیوتر من بتونه دستور jal رو درست اجرا کنه خیلییی بدیهیه که دستور jump رو هم میتونه انجام بده و این نیازی به تست نداره (میدانیم که دستور jal یک دستور jump است که قبل از آن باید مقدار $PC + 1$ را هم ذخیره کند) یعنی عملاً داره آدرس برگشت رو ذخیره میکنه و در زبان اسمبلی به رجیستری که آدرس برگشت رو نگه میداره \$ra گویند به معنای return address . که اینجا این رجیستر همان رجیستر شماره \$31 است .

عکس های سیمولیشن را در صفحه بعد ببینید (همچنین در پوشه‌ی آپلود شده ، ضمیمه شده است)

 

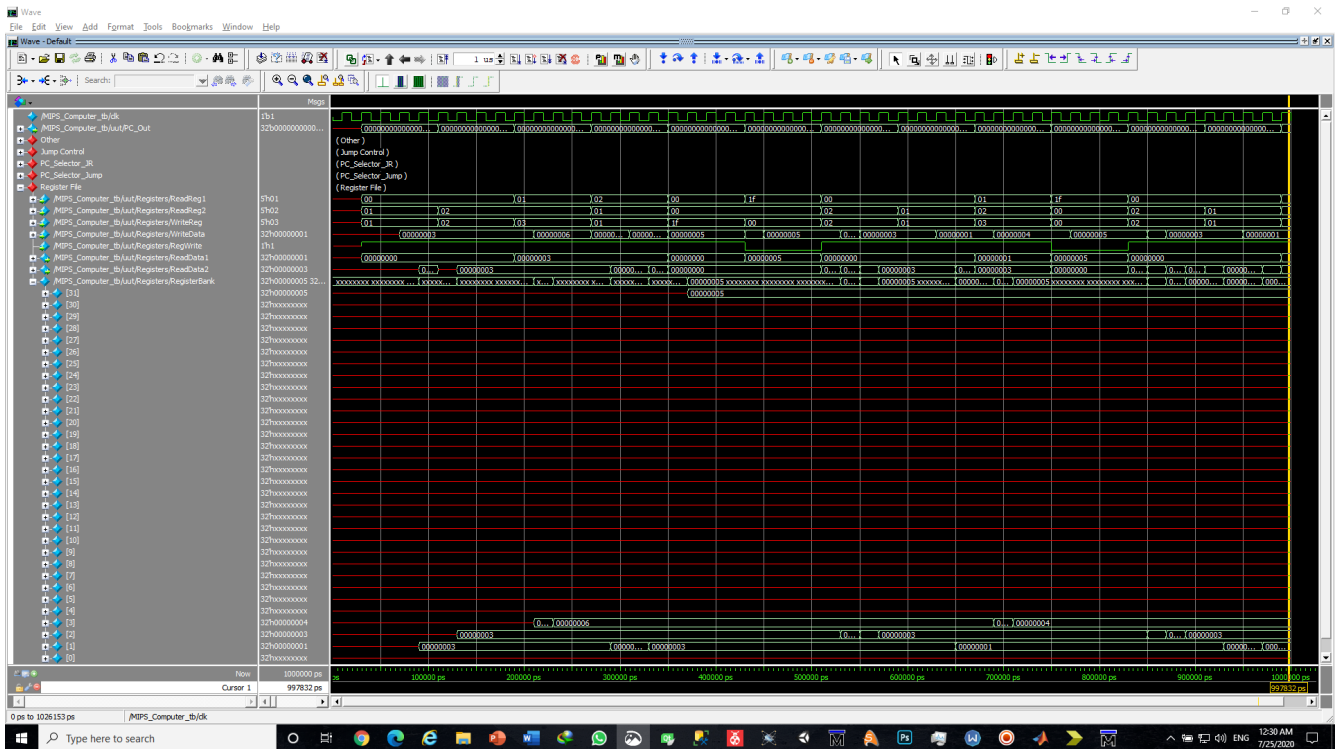

Picture 3 : 3rdPhase_Sim-scr3.png

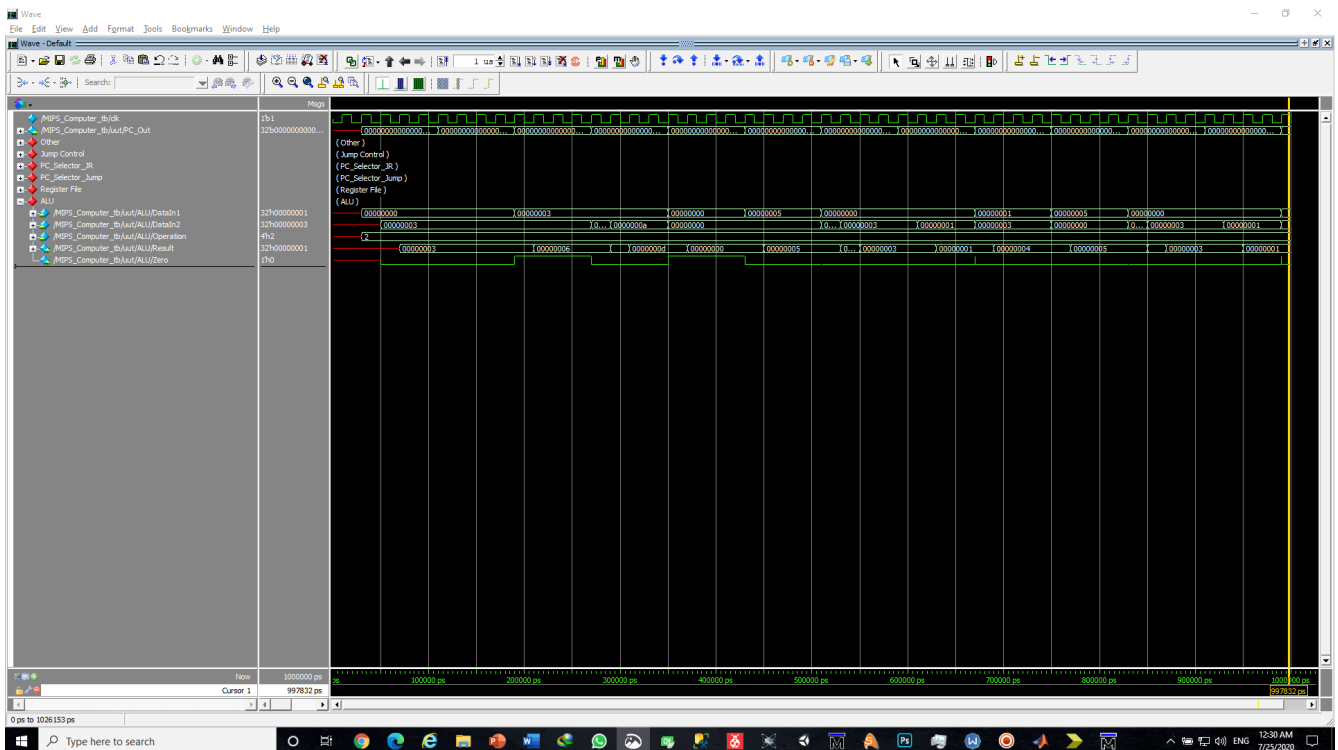

Picture 4 : 3rdPhase_Sim-scr4.png